

Efter en lang stund har vannnivåforskjellen mellom begrene jevnet seg ut. Da slutter vannet å renne.

# Grunnleggende el-lære


## 6 Spennin, strøm, resistans og effekt

I dette kapittelet skal vi gå gjennom grunnleggende el-lære. Vi blir kjent med betegnelserne spennin, strøm, resistans og effekt. Vi skal også finne ut hvordan de ulike betegnelsene henger sammen med hverandre (en forbindelse som heter Ohms lov).

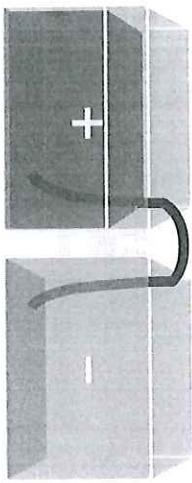
### 6.1 Spennin

Alt som driver et elektrisk og elektronisk apparat er en spenningskilde. Et batteri er en type spenningskilde. En USB-port er en annen type spenningskilde, og en stikkontakt er en tredje type.

Hva spennin er kan beskrives med et klassisk skoleeksperiment der et snøre brukes til å transportere vann. Ved å forbinde to begre med et snøre (eller sammenrullet tørkepapir) og fylle det ene begeret med vann, kan vi se hvordan vannet flytter seg fra det ene begeret til det andre.



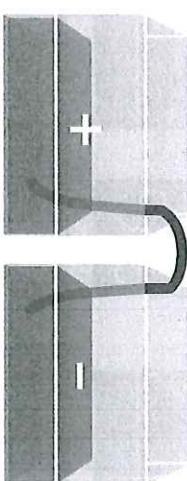Forskjellen mellom begrene får vannet til å renne fra det ene til det andre.




Når det er like mye vann i begrene, støtter vannet å renne.

Et batteri har to poler: en pluspol og en minuspol som strømmen går mellom. De to polene tilsvarer vanligelsen, og spennin beskriver forholdet mellom de to polene. Spennin måles i volt (V) og angis med bokstaven  $U$  i formler (fra det tyske ordet "unterschied", som betyr forskjell).


Betegnelse	Enhet
spennin ( $U$ )	volt (V)

Ulke spenningskilder har ulike spenninger. Et alkalisk AA-batteri har f.eks. spenningen 1,5 V når det er helt nytt. En mobiltelefon med USB-kontakt har spenningen 5 V, og stikkontakten i veggen har spenningen 230 V. Det er altså større forskjell (høyere spennin) mellom de to polene i stikkontakten enn polene på et alkalisk AA-batteri.

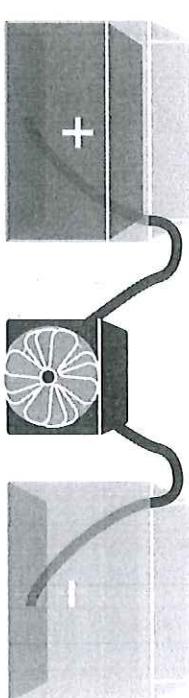Vanlige håndvifter drives vanligvis av to AA-batterier. Når håndvitten er i gang, utlades batteriene. Det får batteriene spennin til å synke. Den synkende spenningen gjenspeiles tydelig i viftens hastighet. Når batteriene er nye er spenningen høy, og viften snurrer raskt. Når batteriene begynner å gå tomme er spenningen lav, og viften snurrer langsomt.



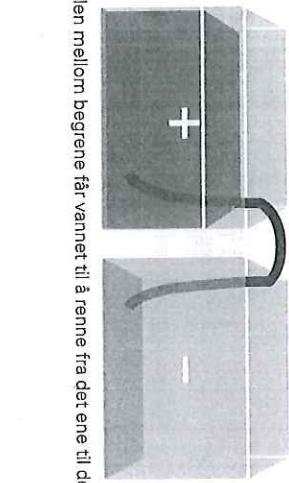
Med nye batterier (høy spennin) snurrer viften raskt.



Med gamle batterier (lav spennin) snurrer viften langsomt.
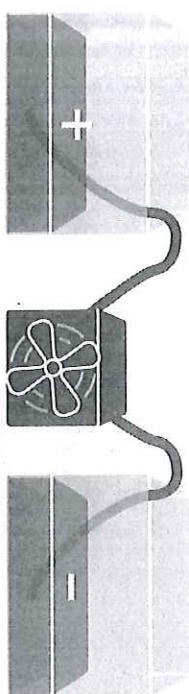
## 6.3 AC og DC


Det finnes to typer spenning: likespenning og vekselspanning. Spenningen på et batteri er det tydeligste eksemplet på likespenning. Kjennetegnet for likespenning er nemlig at det finnes en fast plusspol og en fast minuspol. Strømmen fra en likespenningskilde kallas likestrøm, som forkortes DC (fra engelsk "direct current"). Likestrøm går alltid i samme retning (fra pluss til minus).




Med gamle batterier (lav spenning) snurret viften langsomt.

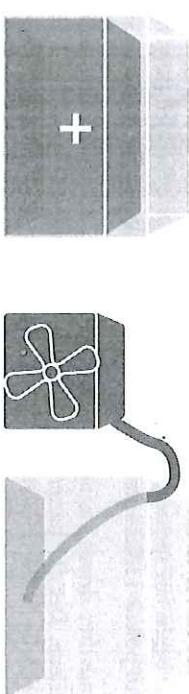**6.2 Strøm**

I vanlignelsen symboliserer vannnivåforskjellen spenningen. I samme lignelse tilsvarer strømmen vannet som renner mellom begrene. Før i tiden kunne man også merke dette med hverandre, finnes det en spenning, men ingen strøm. Når begrene (polene) forbinder med hverandre, sluttet kretsen og en strøm begynner å gå mellom polene.



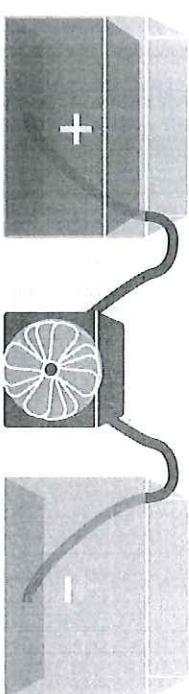Hvis kretsen ikke er sluttet, går det ingen strøm.



Ved å slutte kretsen begynner det å gå en strøm fra plusspolen til minuspolen.

I elektrisk sammenheng måles strøm i amper (A) og angis med bokstaven I i formler (fra fransk "intensité de courant", som betyr strømstyrke).

### Betegnelse

Enhet

### strøm (I)

ampere (A)


Batterier har likespenning og gir likestrøm (DC).


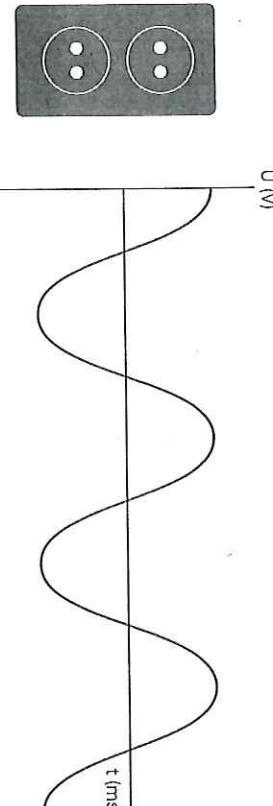
### 6.4 Resistans (motstand)

Siden de fleste elektroniske apparater drives med likespenning, må spenningen fra stikkontakten omformes. Det en av grunnene til at mange elektroniske apparater drives med strømadapttere. I tillegg til å justere spenningen vil strømadapttere også vanligvis omforme strømmettets vekselspanning til likespenning, som driver apparatene.

Stikkontakter har vekselspanning og gir vekselstrøm (AC).



**6.4 Resistans (motstand)**


Viftemotoren i håndviften utgjør en resistans (en motstand). Det er viften som forhindrer at kretsen kortslutter, og den begrenser strømmen som går fra pluss- til minuspolen. I en tradisjonell lommelykt er det en liten lyspære som har tilsvarende funksjon.

## Hvordan virker Arduino?

Resistans måles i ohm, som forkortes med den greske bokstaven stor omega ( $\Omega$ ). I formel er angis resistans med bokstaven R.

Betegnelse	Enhet
resistans (R)	ohm ( $\Omega$ )

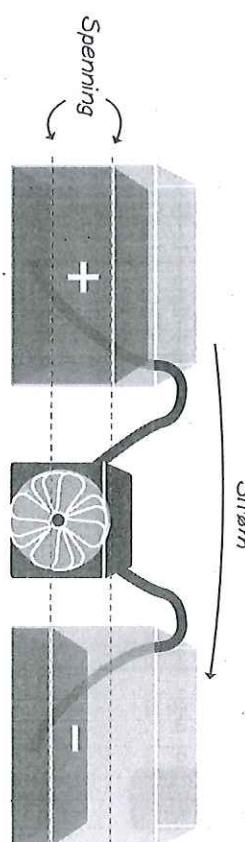I vekselspenningssammenheng finnes det også andre typer motstand. Les mer om dem i el-delen av Hvordan virker det?-serien.



Sammenfatte bilde på spenning, strøm og resistans.

## 6.5 Ohms lov

Spenning, strøm og resistans henger sammen på en vakkert måte. Så lenge to av faktorene er kjente, kan den tredje regnes ut. Sammenhengen kalles Ohms lov (oppkalt etter fysikeren Georg Ohm). Ohms lov sier at spenningen (U) er resistansen (R) multiplisert med strømmen (I).

Hvis for eksempel strømmen er 0,012 A og resistansen er 1000  $\Omega$ , kan spenningen regnes slik:

$$U = R \cdot I$$

$$U = 0,012 \cdot 1000$$

$$U = 12 \text{ V}$$

Selvsagt kan man snu på regnestykket og finne strømmen når spenningen og resistansen er kjent:


$$I = \frac{U}{R}$$

$$I = \frac{12}{1000}$$

$$I = 0,012 \text{ A}$$
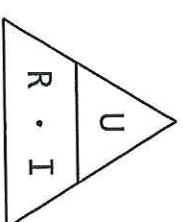
## Hvordan virker Arduino?

Det finnes et klassisk "juksetriangel" som viser hvordan formelen skal stilles opp. Den ser ut som følger: Ved å holde en finger over enheten som skal regnes ut, viser triangelet hvordan utregningen skal gjøres. Hvis vi holder en finger over R (resistansen), ser vi at resistansen er spenningen (U) delt på strømmen (I).



Klassisk "juksetriangel" for Ohms lov.

## 6.6 Effekt

Effekt er et begrep vi tenker på daglig. Når vi varmer opp lunsjen i mikrobølgeovnen, lurer vi på hvilken effekt vi skal stille inn mikrobølgeovnen på. Jo høyere effekten er, desto raskere går det å varme opp maten. Mange tenker også på effekten når de velger TV. Jo høyere effekt TV-en har, desto mer koster det å ha den slått på. Effekten sier imidlertid ikke alt om kostnadene, da den også avhenger av hvor mye (eller hvor lenge) et apparat brukes. En vannkoker har veldig høy effekt, men er likevel energibesparende, siden den kokter opp vannet veldig raskt.

I likspenningssammenheng er effekten ganske enkelt det vi får hvis vi multipliserer spenningen med strømmen. Resultatet (produktet) er effekten angitt i watt (W). I formel er angis effekt med bokstaven P.

Betegnelse	Enhet
effekt (P)	watt (W)

## 6.7 Effektberegning


Siden effekt, spenning og strøm henger sammen kan en av faktorene regnes ut hvis de andre to er kjente. Hvis spenningen er 12 V og strømmen er 2 A, kan effekten beregnes slik:

$$P = U \cdot I$$


$$P = 12 \cdot 2$$

$$P = 24 \text{ W}$$

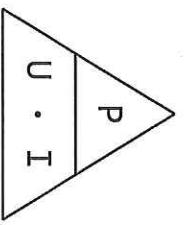Siden effektformelen er bygd opp på samme måte som Ohms lov, går det an å stille opp et lignende triangel for enkel utregning:



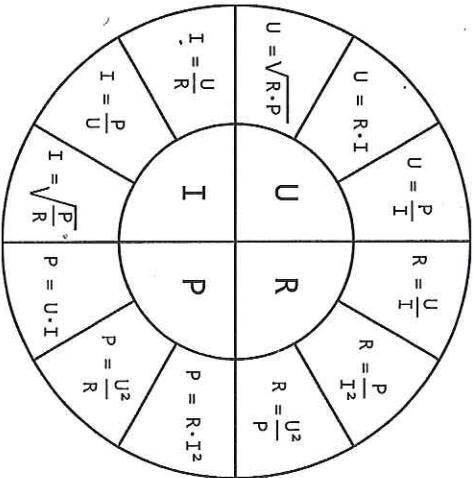Det går også an å kombinere effektberegningsformelen med Ohms lov og bygge et "juk-sehjul" med alle mulige kombinasjoner:



### 6.8 SI-prefiks

I el- og elektronikk sammenheng er det ikke alltid praktisk å snakke om hele volt og hele amper. Da brukes SI-prefiks til å angi eksempelvis tusendeler eller tusentall av noe. 0,025 A skrives vanligvis som 2,5 mA (på samme måte som at 0,025 m kan skrives som 25 mm og 2500 g kan skrives som 2,5 kg).

Her er en oversikt over de vanligste SI-prefiksene.

T	tera	$\times 10^{12}$	1 000 000 000 000	stort T
G	giga	$\times 10^9$	1 000 000 000	stort G
M	mega	$\times 10^6$	1 000 000	stort M
k	kilo	$\times 10^3$	1 000	liten k
	grunnenhett	$\times 10^0$	1	
m	milli	$\times 10^{-3}$	0,001	liten m
$\mu$	milko	$\times 10^{-6}$	0,000 001	liten gresk my
n	nano	$\times 10^{-9}$	0,000 000 001	liten n
p	piko	$\times 10^{-12}$	0,000 000 000 001	liten p

### 6.9 Kontrollspørsmål

#### Spørsmål 6a

Beregn spenningen ut fra følgende spesifikasjoner:

- strøm: 25 mA
- resistans: 360  $\Omega$ .

## Hvordan virker Arduino?

## Hvordan virker Arduino?

### Spørsmål 6b

Alice har et 12 V-batteri. Hun kobler det til en komponent med resistans på  $24\ \Omega$ . Hvor mye strøm flyter det gjennom kretsen?

### Spørsmål 6d

Beregn effekten når spenningen er 4,5 V og strømmen er 20 mA.

### Spørsmål 6e

Beregn spenningen når du kjenner til resistansen ( $50\ \Omega$ ) og effekten ( $8\text{ W}$ ).

**Spørsmål 6c**  
Bob har koblet et alkalisk 1,5 V-batteri til en lyspære som trekker 20 mA. Hvilken resistans utgjør pæren?

Se fasiten i kapittel 36 Fasit.

## 7 Seriekobling og parallelkkobling

I dette kapittelet ser vi nærmere på hvordan elektroniske komponenter kobles sammen i kretser. Komponentene kobles sammen enten i serie eller parallelt. Vi skal også bli bedre kjent med bryterens funksjon.

### 7.1 Kretser


I en sluttet krets kan strømmen flyte fra den ene til den andre polen på en spenningskilde. På veien går strømmen gjennom en eller flere komponenter.

I følgende eksempel skal vi se nærmere på hvordan strømmen oppfører seg når den går gjennom kretser som består av et batteri og lyspærer. Kretsen vises skjematisk, og da brukes følgende symboler:



Symbolene for batteri (venstre) og lyspære (høyre).

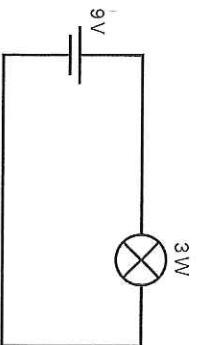På batterisymbolet indikerer den lange streken plusspolen og den korte streken minuspolen. En lyspære har ingen polaritet (den kan kobles til begge veier), så det spiller ingen rolle hvordan den kobles til polaritetsmessig. Den enkleste kretsen består av et batteri og en lyspære. I følgende eksempel brukes det et 9 V-batteri og en lyspære med effekt på 3 W.



Det er enkelt å ved behov regne ut hvor mye strøm som går gjennom kretsen.


$$I = \frac{P}{U}$$

$$I = \frac{3}{9}$$

$$I = 0,333 \approx 0,3 \text{ A}$$

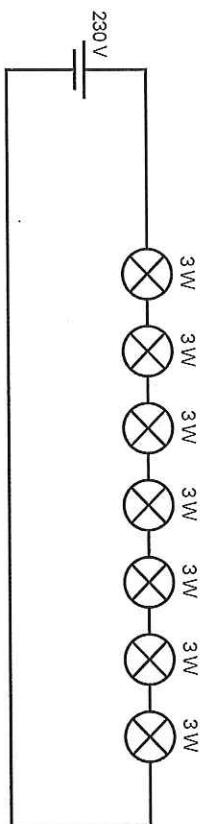
### 7.2 Seriekobling

I en seriekobling kobles flere komponenter etter hverandre i samme serie. En tradisjonell adventsstake er et godt eksempel på en seriekobling. Adventstakken består av sju seriekoblede lyspærer. Hver lyspære har en effekt på 3 W. De kobles til 230 V (dvs. stikkontakten). I følgende skjematiske tegning tegner vi det som om det skulle ha vært likspenninng (selv om det egentlig er vekselpenninng).



I en seriekobling som denne går samme strøm gjennom alle lyspærene. Under forutsetning av at lyspærene er identiske vil de også ha samme spenninng. Spenninngen er nemlig avhengig av hvilken resistans lyspærene har (komponenter med høy resistans får høyere spenninng enn komponenter med lavere resistans).

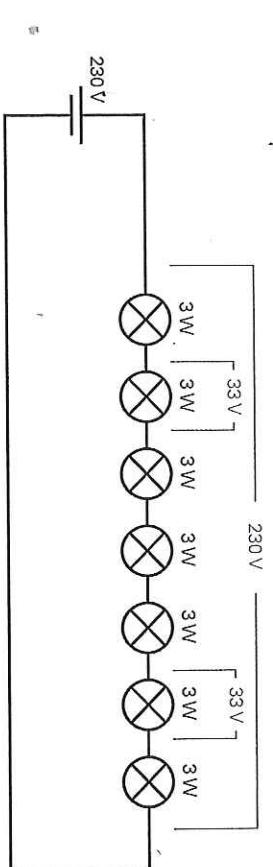I dette tilfellet er lyspærene identiske. Det innebærer at spenninngen blir jevnt fordelt. Med sju lyspærer som skal "dele på" 230 V blir det ca. 33 V over hver lyspære.



## Hvordan virker Arduino?

Den totale effekten i kretsen er summen av de sju lyspærernes individuelle effekt ( $n$  er antall pærer).

$$P_t = P_{pare} \cdot n$$

$$P_t = 3 \cdot 7$$


$$P_t = 21 \text{ W}$$

Vi kan også regne ut hvor mye strøm som går gjennom kretsen.

$$I = \frac{P}{U}$$

$$I = \frac{21}{230}$$


$$I = 91 \approx 90 \text{ mA}$$

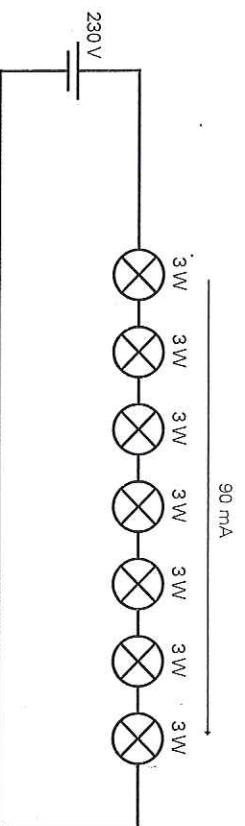

Siden alle lyspærene ligger i en serie, er det 90 mA som går gjennom kretsen totalt.
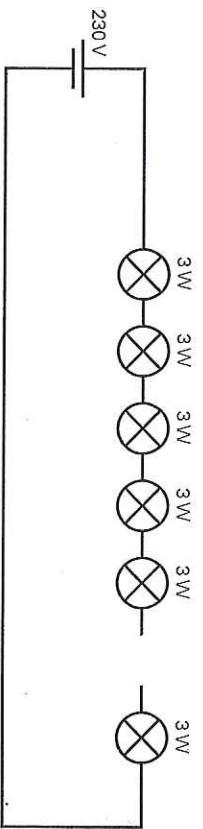
### 7.3 Brytere


Ulemoen med seriekoblede lyspærer i en adventsstake er at alle lyspærer slukkes hvis én lyspære blir ødelagt. For at lyspærene skal lyse må kretsen være sluttet, og det er den ikke hvis en lyspære ikke leder strøm.



Hvis én lyspære er ødelagt, lyser ingen lyspærer i serien.

Symbolene for åpen bryter (venstre) og lukket bryter (høyre).

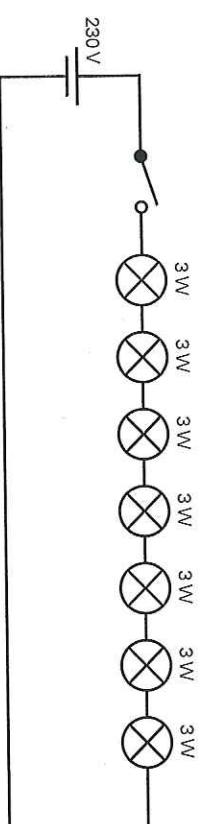
Bryteren er koblet i serie med lyspærene. Når bryteren er slått på, går det en strøm gjennom kretsen (kretsen er sluttet). Når bryteren er slått av, går det ingen strøm gjennom kretsen (kretsen er brutt).



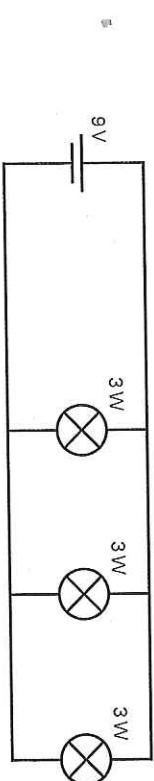
### 7.4 Parallelkkobling

En annen måte å koble sammen lyspærer på er å parallelkkoble dem. Da kan én eller flere lyspærer gå i stykker uten at resten slutter å lyse.

I følgende eksempel skal tre 3 W-lyspærer kobles til en spenningskilde på 9 V.



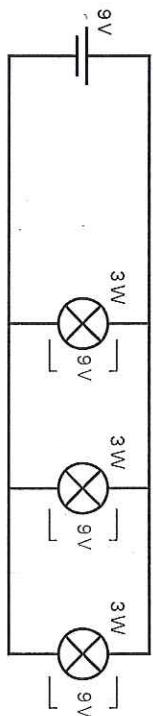Siden de er parallelkoblet, får de samme spenningen.



Strømmen som går gjennom kretsen totalt, kan regnes ut på følgende måte:


$$P_t = P_{\text{per}} \cdot n$$

$$P_t = 3 \cdot 3 = 9 \text{ W}$$

$$I = \frac{P_t}{U}$$

$$I = \frac{9}{9} = 1 \text{ A}$$

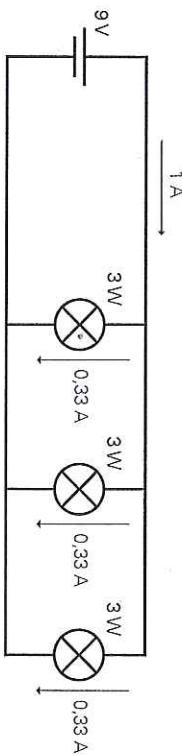Den strømmen blir fordelt mellom de tre lyspærene.



To seriekoblede AA-batterier.

Alle alkalske batterier har spenningen 1,5 V. Den eneste grunnen til at det vanligste røykvarslerbatteriet har spenningen 9 V er at det egentlig består av seks seriekoblede småbatterier.

Batterier kan også parallelkobles. Da endres ikke spenningen, men kapasiteten (altså hvor lenge batteriene varer) og maks.strømmen (hvor mye strøm batteriene maksimalt kan yte) øker.




To parallelkoblede AA-batterier.

## 7.6 Kontrollspørsmål

**Spørsmål 7a og 7b**

Hvor mye strøm går gjennom kretsen? Hvor stor resistans utgjør hver enkelt lyspære?

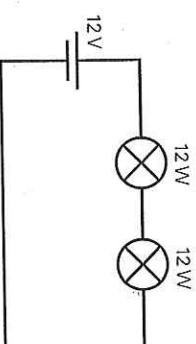- 7.5 Serie- og parallelkobling av spenningskilder**  
 I eksempelet med håndviften (fra kapittel 6.1 Spennin) drives viften av to AA-batterier. De to batteriene er seriekoblet med hverandre, som innebefatter at spenningen deres summes. Den totale spenningen fra batteriene blir dermed 3 V.



## 8 Digitale inn- og utganger


I dette kapittelet skal vi sette el-læren fra forrige kapittel inn i Arduino-sammenhengen. Vi skal gå gjennom hvordan digitale inn- og utganger kan brukes for å få Arduino til å kommunisere med verden utenfor datamaskinen.

### 8.1 Hva er digitalt?

Ordet "digitalt" kommer fra det latinske ordet "digi-tus", som betyr finger. Opphavet er sannsynligvis at vi regnet på fingrene (jamfør med det engelske ordet "digit", som betyr siffer). I denne sammenhengen siktet nok digitalt til noe som enten er ett eller null (dvs. datamaskinens måte å regne på).

Et eksempel på hvordan et tall og nullen brukes i Arduino-sammenheng, er styringen av lysdioden i *kapittel 4 Arduino IDE*. Det brukte vi funksjonen digitalWrite til å veksle mellom høy og lav spenning på GPIO-pinne 13 (som fikk den tilkoblede lysdioden til å lyse). Høy og lav spenning er kanskje litt misvisende termer i dette eksempelet, fordi det antryder at det skulle finnes en mellomting. "På" og "av" hadde egentlig vært mer beskrivende. HIGH/på er rett og slett spenningen som mikrokontrolleren er laget for (i vårt tilfelle 5 V). LOW/av er ingen spenning i det hele tatt (0 V).

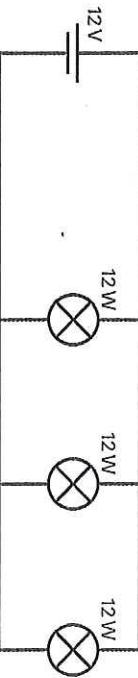I blinkeskissen brukes HIGH og LOW til å styre lysdioden. Vi kunne like gjerne ha brukt 1 og 0 i stedet. Resultatet av skissen nedenfor er altså nøyaktig det samme.



```

void setup() {
    // Use GPIO Pin 13 as output.
    pinMode(13, OUTPUT);
}

void loop() {
    // Turn on LED and then wait 1000 ms.
    digitalWrite(13, 1);
    delay(1000);

    // Turn off LED and then wait 1000 ms.
    digitalWrite(13, 0);
    delay(1000);
}

```